




به نام خدا

الکترونیک دیجیتال

مؤلف:

دکتر مهدی سیفی پور

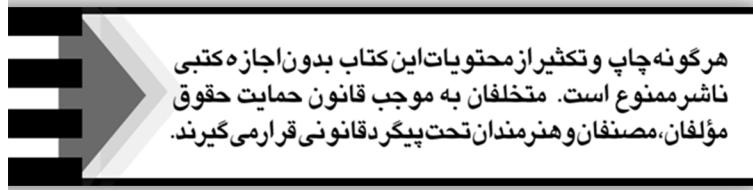(دکترای مهندسی کامپیوتر، مدرس و محقق دانشگاه تهران)



هرگونه چاپ و تکثیر از محتویات این کتاب بدون اجازه کتبی
ناشر ممنوع است. متخلفان به موجب قانون حمایت حقوق
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

عنوان کتاب: الکترونیک دیجیتال

مؤلف: مهدی سیفی پور

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

ویراستار: ناهید یعقوبی هرزندی

صفحه آرایی: اطهر بهمن زیاری

طراح جلد: داریوش فرسایی

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۴۰۲

چاپ و صحافی: درج عقیق

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

قیمت: ۱۸۲۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۸-۷۷۹-۸

نشانی واحد فروش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه

- تقاطع شهیدی زندان مری پلاک ۱۵۸ اساخمان دانشگاه -

طبقه دوم - واحد ۴ تلفن ها: ۰۲۰-۸۵۱۱-۶۶۹۶۵۷۴۹

فروشگاههای اینترنتی دیباگران تهران:

WWW.MFTBOOK.IR

www.dibagaran Tehran.com

dibagaran_publishing نشانی اینستاگرام دیبا

@mftbook نشانی تلگرام: @mftbook

هر کتاب دیباگران، یک فرصت جدید علمی و شغلی.

هر گوشی همراه، یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران.

از طریق سایتها دیباگران، در هر جای ایران به کتابهای ما دسترسی دارید.

فهرست

فصل ۱

۹.....	مفاهیم پایه
۱۰.....	۱.۱ جایگاه الکترونیک دیجیتال
۱۱.....	۱.۲ فیزیک الکترونیک
۱۳.....	۱.۳ نیمه‌هادی
۱۶.....	۱.۴ پیوند PN
۱۷.....	۱.۵ دیود
۱۷.....	۱.۶ جریان دیود
۱۸.....	۱.۷ نحوه کار دیود
۲۰.....	۱.۸ انواع دیود
۲۰.....	۱.۹ مدارهای دیودی

فصل ۲

۲۸.....	پارامترهای مهم در طراحی مدارهای الکترونیکی
۲۹.....	۲.۱ تأخیر در مدارهای دیجیتال
۳۳.....	۲.۲ توان مصرفی در مدارهای دیجیتال
۳۴.....	۲.۳ مساحت
۳۴.....	۲.۴ مشخصه‌های انتقال ولتاژ
۳۶.....	۲.۵ قابلیت درایو مدارهای مشابه
۳۶.....	۲.۶ حاصل ضرب توان در تأخیر
۳۶.....	۲.۷ سوئینگ خروجی
۳۷.....	۲.۸ دروندهی (Fan-in)
۳۷.....	۲.۹ بروندهی (Fan-out)
۳۷.....	۲.۱۰ حاشیه نویز

فصل ۳

ترانزیستورهای پیوند دوقطبی

۴۰	ترانزیستورهای پیوند دوقطبی
۴۱	۳.۱ آشنایی با انواع ترانزیستور
۴۳	۳.۲ انواع ترانزیستورهای BJT
۴۴	۳.۳ ساختار و نحوه کار ترانزیستور BJT
۴۴	۳.۴ نواحی کار ترانزیستور BJT
۴۶	۳.۵ نمودار جریان بر حسب ولتاژ بیس - امیتر
۴۷	۳.۶ نمودار جریان بر حسب ولتاژ کلکتور - امیتر
۴۹	۳.۷ معادلات و روابط جریان
۵۱	۳.۸ عملکرد ترانزیستور با رویکرد دیجیتال در مقایسه با آنالوگ

فصل ۴

ترانزیستورهای اثر میدان

۵۲	ترانزیستورهای اثر میدان
۵۳	۴.۱ انواع ترانزیستورهای FET
۵۶	۴.۲ ساختار و نحوه کار ترانزیستور MOSFET
۵۸	۴.۳ نواحی کار ترانزیستور MOSFET
۶۱	۴.۴ نمودار جریان بر حسب ولتاژ گیت - سورس
۶۳	۴.۵ نمودار جریان بر حسب ولتاژ درین - سورس
۶۴	۴.۶ معادلات و روابط جریان
۶۶	۴.۷ عملکرد ترانزیستور با رویکرد دیجیتال در مقایسه با آنالوگ

فصل ۵

مشخصه ترانزیستورهای اثر میدان

۶۷	مشخصه ترانزیستورهای اثر میدان
۶۸	۵.۱ مدلسیون طول کanal
۶۹	۵.۲ مقاومت کanal ترانزیستور
۶۹	۵.۳ ولتاژ آستانه
۷۰	۵.۴ هدایت زیر آستانه

۷۰	۵.۵ اثر بدنی
۷۱	۵.۶ اثر دما
۷۲	۵.۷ تغییرات منبع تغذیه
۷۲	۵.۸ LatchUp پدیده

فصل ۶

۷۴	منطق‌های دیجیتال
۷۵	۶.۱ منطق DL
۷۵	۶.۲ منطق DRL
۷۶	۶.۳ منطق RTL
۷۷	۶.۴ منطق DTL
۷۸	۶.۵ منطق DTL اصلاح شده
۷۸	۶.۶ منطق TTL
۷۹	۶.۷ منطق TTL استاندارد
۸۰	۶.۸ منطق TTL با قفل شاتکی
۸۱	۶.۹ منطق I2L
۸۲	۶.۱۰ منطق ECL
۸۳	۶.۱۱ منطق سوئیچ ولتاژ کسکود تفاضلی (DCVS)
۸۴	۶.۱۲ منطق سوئیچ جریان تفاضلی (DCSL)
۸۴	۶.۱۳ منطق شبه NMOS
۸۴	۶.۱۴ منطق CMOS
۸۵	۶.۱۵ منطق C ² MOS
۸۶	۶.۱۶ منطق آستانه چندگانه (MT-CMOS)
۸۷	۶.۱۷ منطق ترانزیستور گذر
۸۹	۶.۱۸ منطق گیت‌های انتقالی
۸۹	۶.۱۹ منطق گیت‌های سه حالته
۹۰	۶.۲۰ منطق پیش‌شارژ- ارزیابی
۹۱	۶.۲۱ منطق پویای CMOS

۹۱	6.۲۲ منطق BiCMOS
۹۲	6.۲۳ منطق دومینو
۹۳	6.۲۴ منطق دومینوی تفاضلی
۹۴	6.۲۵ منطق NP CMOS
۹۵	6.۲۶ منطق Zipper
۹۵	6.۲۷ منطق CMOS NORA
۹۶	6.۲۸ مقایسه دو منطق مهم TTL و CMOS

فصل ۷

معکوس‌کننده‌های MOS

۱۰۱	7.۱ معکوس‌کننده‌های ایده‌آل و واقعی
۱۰۲	7.۲ معکوس‌کننده با بار مقاومتی
۱۰۵	7.۳ معکوس‌کننده با بار NMOS
۱۱۱	7.۴ معکوس‌کننده با بار تخلیه‌ای
۱۱۱	7.۵ معکوس‌کننده شبه NMOS
۱۱۲	7.۶ مقایسه رفتار دینامیکی مدارهای معکوس‌کننده
۱۱۲	7.۷ مقایسه رفتار استاتیکی مدارهای معکوس‌کننده
۱۱۳	7.۸ معکوس‌کننده CMOS

فصل ۸

مفاهیم پیشرفته در منطق CMOS

۱۱۸	8.۱ خازن‌های پارازیتی ترانزیستورهای MOS
۱۲۱	8.۲ اصول تعیین اندازه ترانزیستورها در مدارهای CMOS
۱۲۲	8.۳ محاسبه اندازه کل مدار (WL) در مدارهای CMOS
۱۲۲	8.۴ بروندگی در مدارهای دیجیتال
۱۲۳	8.۵ بهینه‌سازی مسیرها به روش تلاش منطقی
۱۲۳	8.۶ اشتراک بار خازنی
۱۲۴	8.۷ شبکه‌های بالابر و پایین‌بر مدارهای CMOS

فصل ۹

طراحی مدارهای دیجیتال ترکیبی در منطق CMOS

۱۲۸ طراحی گیت‌های منطقی
۱۲۹ طراحی مدارهای جمع کننده و تفريقي کننده
۱۳۱ طراحی مدارهای دیکودر
۱۳۲ طراحی مدارهای مالتی پلکسرو
۱۳۳

فصل ۱۰

طراحی مدارهای دیجیتال ترتیبی در منطق CMOS

۱۳۵ طراحی لج‌ها
۱۳۶ طراحی فلیپ‌فلاب‌ها
۱۴۰

فصل ۱۱

طراحی مدارهای خاص منظوره

۱۴۱ بوتاسترآپ
۱۴۲ اشمیت تریگر
۱۴۳

فصل ۱۲

مدل‌های تأخیر

۱۴۵
۱۴۶ ۱۲.۱ مدل تأخیر RC
۱۵۴ ۱۲.۲ مدل تأخیر المور

فصل ۱۳

نمونه سوالات امتحانی

۱۵۵
۱۶۴ مراجع

مقدمه ناشر

خط مشی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در عرصه کتاب های با کیفیت عالی است که بتواند خواسته های بر روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد.

هر کتاب دیباگران تهران، یک فرصت جدید شغلی و علمی

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگی این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی و آموزشی گامهایی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم.

گستردگی علوم و سرعت توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه، نیاز به منابع مختلف از جمله کتاب را به عنوان قدیمی ترین و راحت ترین راه دستیابی به اطلاعات و اطلاع رسانی، بیش از پیش برجسته نموده است.

در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با همکاری اساتید، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران و محققان در زمینه های گوناگون و مورد نیاز جامعه تلاش نموده برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، منابعی پُربار، معتربر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقمندان قرار دهد.

کتابی که در دست دارد تألیف "جناب آقای دکتر مهدی سیفی پور" است که با تلاش همکاران ما در نشر دیباگران تهران منتشر گشته و شایسته است از یکایک این گرامیان تشکر و قدردانی کنیم.
با نظرات خود مشوق و راهنمای ما باشید

با ارائه نظرات و پیشنهادات و خواسته های خود، به ما کمک کنید تا بهتر و دقیق تر در جهت رفع نیازهای علمی و آموزشی کشورمان قدم برداریم. برای رساندن پیام هایتان به ما از رسانه های دیباگران تهران شامل سایتها فروشگاهی و صفحه اینستاگرام و شماره های تماس که در صفحه شناسنامه کتاب آمده استفاده نمایید.

مدیر انتشارات

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
dibagaran@mftplus.com